

# **PROIECT CLP**

## **Intersecție semaforizată**

### **Echipa 4**

**Ciorîță Adrian**

**Chiriac Valentin**

**Ciovică Marius**

**Chelaru Alexandru**

**Profesor Coordonator: Savu Alexandru**

**Brașov 2023-2024**

## Contents

1. Prezentarea proiectului.....	3
2. Introducere .....	5
3. Divizorul de frecvență.....	6
4. Driver de buton.....	9
5. Modulul de MAS.....	16
6. Selecție display.....	24
7. Modulul de lumini.....	27

## 1. Prezentarea proiectului

Sa se proiecteze, folosind circuite logice programabile, un circuit care sa controleze semafoarele dintr-o intersecție.

- Se considera o intersecție de patru drumuri, notate N, E, S, V. Pe direcțiile N-S si EV exista atât trafic rutier cat si trafic pietonal.
- Semafoarele rutiere au trei culori (roșu, galben si verde), iar semafoarele pentru pietoni au doua culori (roșu si verde).
- Semafoarele vor permite intrarea in intersecție a autovehiculelor, in orice direcție, prin rotație, pentru fiecare dintre intrări, in ordinea: **C7**
- Exista o secvență in care toate semafoarele rutiere au activa culoarea roșie, iar cele pietonale culoarea verde

- Temporizarea este următoarea:

- N: Roșu, Galben: 2 secunde, Verde **C1** secunde, Roșu ;
- S: Roșu, Galben: 2 secunde, Verde **C2** secunde, Roșu;
- E: Roșu, Galben: 2 secunde, Verde **C3** secunde, Roșu;
- V: Roșu, Galben: 2 secunde, Verde **C4** secunde, Roșu;
- Pietoni: Roșu, **C5** secunde verde, **C6** secunde verde intermitent (0.5 Hz), Roșu
- Roșu: Cat timp oricare din celelalte semafoare este activ (galben sau verde). La tranziția intre intrări va exista un moment in care toate semafoarele vor avea activa culoarea roșu timp de 1 secunda.

• Circuitul are următoarele intrări:

- o Ceas (clk\_i): 100 MHz
- o Reset (reset\_n\_i): activ in starea 0 logic
- o Intretinere\_semafor (service\_i): activ in starea 1 logic.

• Circuitul are următoarele ieșiri, toate active in starea 1 logic:

- o Rosu\_auto\_N\_o, Galben\_auto\_N\_o, Verde\_auto\_N\_o
- o Rosu\_auto\_E\_o, Galben\_auto\_E\_o, Verde\_auto\_E\_o
- o Rosu\_auto\_S\_o, Galben\_auto\_S\_o, Verde\_auto\_S\_o
- o Rosu\_auto\_V\_o, Galben\_auto\_V\_o, Verde\_auto\_V\_o
- o Rosu\_pietoni\_o, Verde\_pietoni\_o
- o afisaj\_secunde\_o

### Cerințe de proiectare:

În rezolvarea temei proiectului se vor aborda următoarele probleme:


- Realizarea specificațiilor circuitului proiectat. Se va desena o schemă logică de nivel înalt, pentru fiecare bloc funcțional (numărătoare, sumatoare, (de)multiplexoare,

(de)codificatoare, porți logice, registre, bistabile), precum și pentru interconectarea blocurilor funcționale. Pentru fiecare bloc funcțional se va defini un plan de testare care să conțină minimum 3 teste funcționale.

- Se va realiza modelarea HDL (Verilog) a circuitului pe baza specificațiilor definite anterior.

- Se va realiza un mediu de testare care va permite demonstrarea funcționării circuitului, implementând testele definite în planul de testare.

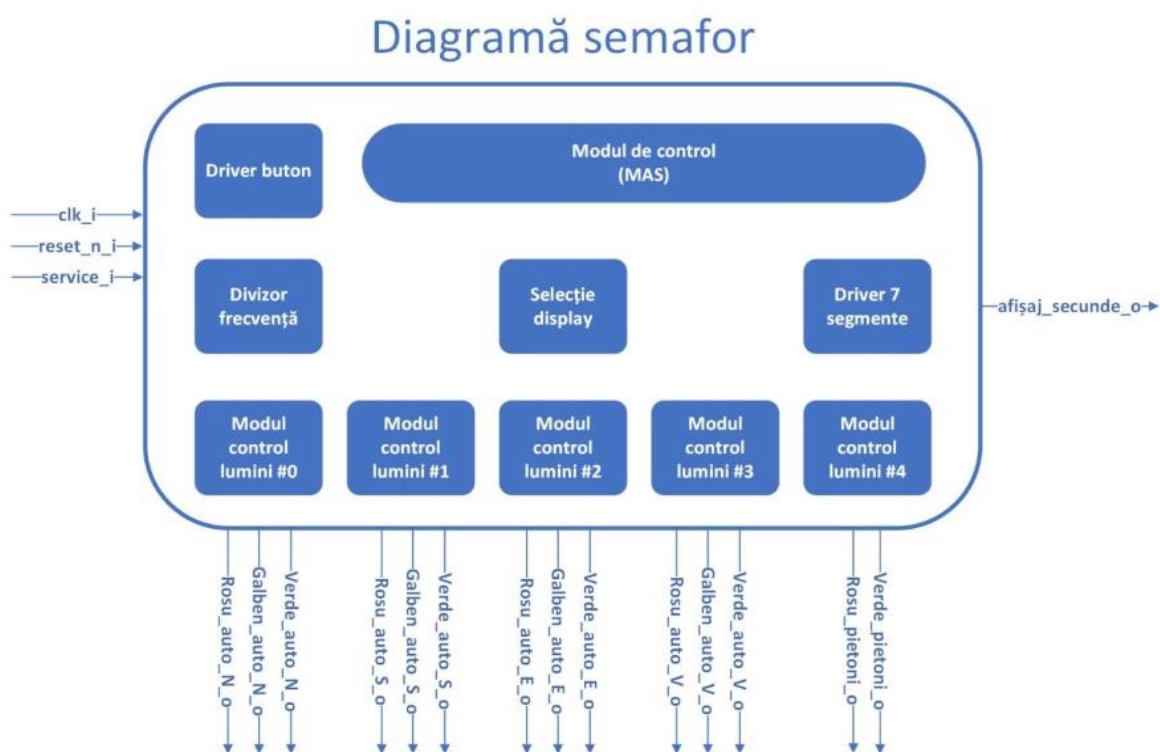- Se va realiza implementarea pe un circuit logic programabil de tip FPGA (toate etapele, până la generarea fișierului pentru programarea dispozitivului).



## 1. Datele de proiectare

Nr. proiect	N	S	E	V	Pietoni constant	Pietoni intermitent	Secvență Semafor
4	23	25	28	15	7	8	S-E-V-N

Observație: Valorile notate pentru cele 4 direcții și pietoni reprezintă numărul de secunde cât timp este aprinsă lumina verde.

## 2. Introducere

În mediul urban, unde spațiul este limitat și creșterea semnificativă a traficului rutier determinată de dezvoltarea urbane, gestionarea eficientă a fluxului de vehicule și a pietonilor este un desiderat major. În această context, dezvoltarea și expansiunea rețelei rutiere sunt adesea constrânte de prezența clădirilor și infrastructurii existente, ceea ce face necesară găsirea de soluții inovatoare pentru fluidizarea traficului.


Un astfel de sistem poate fi compus din programe care elaborează soluții pentru controlul optim al semafoarelor, în funcție de fluctuațiile de trafic. De pildă, un sistem de automatizare a semafoarelor poate fi programat să schimbe timpul de lucru al semafoarelor în funcție de ora zilei, ziua săptămânii sau evenimentele speciale. De asemenea, programele de reglare adaptivă pot să se ajusteze în funcție de fluctuațiile de trafic măsurate în timp real.

Sistemele de inteligent pentru gestionarea traficului includ senzori și sisteme de comunicație pentru a monitoriza și controla traficul. Aceste sisteme pot fi conectate la rețelele Wi-Fi sau 3G/4G pentru a transmite datele colectate la centralele de control și monitorizare. De asemenea, sistemele de inteligent pot fi integrate cu sistemele de navigare pentru a furniza informații utile călătorilor despre ruta cea mai scurtă și despre condițiile de trafic.

Un sistem de gestionare a traficului poate fi compus din componente multiple, cum ar fi:

- \* Semafoare rutiere cu trei culori: roșu, galben și verde;
- \* Semafoare pentru pietoni cu două culori: roșu și verde;
- \* Sistemul de automatizare a semafoarelor;
- \* Programe de reglare adaptivă;
- \* Sisteme de monitorizare și control a traficului;
- \* Senzori pentru măsurarea fluxului de vehicule și pietoni;
- \* Sistemul de comunicație pentru a transmite datele colectate.
- \* Sistemul de inteligent pentru gestionarea traficului;
- \* Sistemul de navigare pentru furnizarea informațiilor călătorilor;
- \* Centralele de control și monitorizare pentru a procesa datele colectate.

Un astfel de sistem poate fi utilizat pentru a îmbunătăți fluidizarea traficului și siguranța în zona intersecției. De asemenea, poate fi utilizat pentru a reduce timpul pierdut în trafic și pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor.

 

*Fig.1. Intersecția*

### 3. Divizorul de frecvență

Utilizarea unui divizor de frecvență în cadrul intersecțiilor semaforizate este esențială pentru gestionarea eficientă a semnalelor de trafic și pentru asigurarea unei funcționări corecte și sincronizate a semafoarelor. Iată câteva motive detaliate pentru care se utilizează un divizor de frecvență în acest context:

1. **Sincronizarea semafoarelor:** În intersecțiile semaforizate, este important ca toate semafoarele să fie sincronizate pentru a preveni conflictele și pentru a optimiza fluxul de trafic. Divizorii de frecvență pot ajuta la generarea unor semnale de temporizare care să coordoneze fazele semafoarelor, asigurându-se că luminile schimbă culorile într-o secvență precisă și sincronizată.
2. **Controlul perioadelor de timp:** Semafoarele trebuie să opereze în cicluri precise, unde fiecare culoare (verde, galben, roșu) este afișată pentru un anumit interval de timp. Divizorii de frecvență sunt utilizați pentru a crea semnale de ceas cu perioade exacte, care determină durata fiecărei faze a semaforului.
3. **Reducerea complexității circuitului:** Utilizarea unui singur oscilator de înaltă frecvență împreună cu divizori de frecvență permite generarea mai multor semnale de timp diferite necesare pentru controlul semafoarelor, fără a fi nevoie de multiple surse de semnal de frecvență diferită. Aceasta simplifică designul și reduce costurile sistemului.

 


Fig.2. Divizorul de frecvență

Semnalele de intrare și de ieșire din acest modul sunt prezentate în tabelul următor:

Semnale de intrare		Semnale de ieșire	
clk	Semnalul de ceas	clk_div	Semnalul ce generează 1 secundă
rst	Semnalul de reset	clk_div_int	Semnalul ce generează 2 secunde

În continuare sunt prezentate modulele aferente divizorului de frecvență.

#### clk\_divider.v

```

module clk_divider(
    input clk,
    input rst,
    output reg clk_div, //1s
    output reg clk_div_int //2s
);

reg [27:0] counter;
reg [27:0] counter_int;

always @(posedge clk or negedge rst)
begin
    if(~rst) begin
        counter <=0;
        counter_int <=0;
        clk_div_int <=0;
    end
end
    
```

```
end
else begin
    if(counter_int == 19-1)
    begin
        clk_div_int <= ~clk_div_int;
        counter_int <=0;
    end

    if(counter == 10-1)
    begin
        counter <= 0;
        clk_div <= 0;
    end
    else
    begin
        counter_int <= counter_int+1;
        counter <= counter+1;
        clk_div <= 1;
    end
end
end
endmodule
```

### **testbecnh.v**

```
module testbench ();

wire clk;
wire rst;

clk_divider CLK_DIV_INST (
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .clk_div(clk_div),
    .clk_div_int(clk_div_int)
);

gen_clk CLK_INST (
    .clk(clk),
    .rst(rst)
);

endmodule
```



 


Fig.3. Funcționalitatea divizorului de frecvență

## 4. Driver de buton

Un driver de buton este un circuit care interfațează un buton mecanic cu un circuit digital sau electronic, asigurând că semnalul generat de apăsarea butonului este adecvat pentru a fi procesat de circuitele următoare. Iată câteva motive pentru care este necesar un driver de buton:

1. **Adaptarea semnalelor:** Butoanele mecanice generează semnale care pot fi prea slabe sau prea zgomotoase pentru a fi interpretate corect de un microcontroler sau alt circuit logic. Driverul de buton amplifică și curăță aceste semnale, făcându-le compatibile cu restul circuitului.
2. **Protecția circuitelor:** Driverul poate include protecții împotriva supratensiunilor sau scurtcircuitelor care ar putea apărea la apăsarea butonului, protejând astfel circuitele sensibile.
3. **Compatibilitate cu tensiuni diferite:** Driverul poate adapta tensiunea semnalului de la buton la nivelul necesar pentru a fi interpretat corect de circuitul digital. De exemplu, un buton care operează la 12V poate fi interfațat cu un microcontroler care operează la 5V.

Un circuit de debounce este esențial pentru a elimina efectele nedorite cauzate de natura mecanică a butoanelor, cum ar fi multiplele tranziții rapide între stările de ON și OFF la fiecare apăsare. Aceste tranziții nedorite, cunoscute sub numele de "bouncing", pot cauza probleme în aplicațiile digitale, deoarece un singur buton apăsat poate fi interpretat ca multiple apăsări. Iată de ce avem nevoie de un circuit de debounce:

1. **Eliminarea zgomotului mecanic:** Când un buton este apăsat sau eliberat, contactele mecanice interne pot sări (bounce) între stările de contact închis și deschis de mai multe ori într-un timp foarte scurt (milisecunde). Acest fenomen poate duce la multiple semnale ON/OFF nedorite. Circuitul de debounce asigură că doar un singur semnal clar este trimis către circuitul de procesare.
2. **Precizie în detectarea apăsărilor de buton:** Asigură că fiecare apăsare și eliberare a butonului este detectată corect și unică, prevenind interpretările eronate și asigurând o funcționare corectă a sistemului.
3. **Stabilitate și fiabilitate:** Asigură că sistemele care depind de apăsările de buton, cum ar fi meniurile de control, tastaturile și alte interfețe utilizator, funcționează fără erori datorate bouncing-ului.

Circuitul de debounce poate fi implementat folosind componente hardware (cum ar fi condensatoare și rezistoare) sau printr-o soluție software, în care microcontrolerul este programat să ignore tranzițiile rapide care apar într-un interval scurt de timp. În acest caz, am ales să folosim un circuit de debounce proiectat software și alcătuit din două bistabile de tip D, o poartă AND și un contor.

 


Fig.4. Schema hardware a modului de debounce

 


Fig.5. Driver de buton

Semnalele de intrare și de ieșire din acest modul sunt prezentate în tabelul următor:

Semnale de intrare		Semnale de ieșire	
clk	Semnalul de ceas	buton	Pulsul generat la detectarea unei apăsări de buton
rst	Semnalul de reset		
signal	Semnalul generat de apăsarea de buton la intrarea în circuit		

În continuare sunt prezentate modulele aferente driverului de buton:

<b>bistabil1.v</b>
<pre> module bistabil1(   input  clk,   input  rst,   input  signal,   output reg bistabile );  reg q_2; reg q_1; </pre>

```
always @(posedge clk or negedge rst) begin
    if(~rst) begin
        q_1 <= 0;
        q_2 <= 0;

    end
    else begin
        q_2 <= q_1;
        q_1 <= signal;
    end

    bistabile <= (q_1 & q_2);
end

endmodule
```

#### **counter.v**

```
module counter(
    input clk,
    input rst,
    input bistabile,
    output reg buton
);

reg[8:0] counter;
reg flag;

always @(posedge clk or negedge rst) begin

    if(~rst)
    begin
        counter <= 5'b000000;
        buton <= 0;
        flag <= 0;
    end
    else
    begin
        if(bistabile)
            counter <= counter + 1;
        else
        begin
            counter <= 0;
            flag <= 0;
        end
        if(counter == 5'b11110)
        begin
```

```
        flag <= 1;
        buton <= 1;
        #20
        buton <= 0;
    end
    if(~bistabile)
        counter <= 5'b00000;
    end
end
endmodule
```

#### **gen\_input.v**

```
module gen_input (
    input wire clk,
    output reg signal
);

//simulare apasare lunga de buton

//initial begin
//  signal <= 1;
//end

//simulare de apasari repetate
//pentru a schimba modul celor doua simulari vom comenta initial-begin
//si vom comenta structura always


reg [5:0] counter; // Contor pentru numărul de perioade ale semnalului

always @(posedge clk) begin
    if (counter < 2) begin
        signal <= 1'b0;
        counter <= counter + 1;
    end else if (counter < 7) begin
        signal <= 1'b1;
        counter <= counter + 1;
    end else if (counter < 42) begin
        signal <= 1'b1;
        counter <= counter + 1;
    end else if (counter < 47) begin
        signal <= 1'b0;
        counter <= counter + 1;
    end else begin
        counter <= 0; // Resetează contorul
    end
end
```


```
end  
endmodule
```

#### **testbench.v**


```
module testbench();  
  
    wire clk;  
    wire rst;  
    wire bistabile;  
    wire buton;  
    wire signal;  
  
    bistabil1 BIST1_INST(  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .signal(signal),  
        .bistabile(bistabile)  
    );  
  
    counter COUNER_INST(  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .bistabile(bistabile),  
        .buton(buton)  
    );  
  
    gen_clk GEN_INST(  
        .clk(clk),  
        .rst(rst)  
    );  
  
    gen_input INPUT_INST(  
        .clk(clk),  
        .signal(signal)  
    );  
endmodule
```

 

*Fig.6. Simulare- apăsări repetate ale butonului*

 

*Fig.7. Simulare- apăsare lungă a butonului*

 

*Fig.8. Simulare- buton neapăsat*

## 5. Modulul de MAS

Modul MAS implementează un semafor programabil care poate trece prin mai multe stări în funcție de intrările primite și semnalul de ceas, și furnizează o ieșire corespunzătoare stării curente a semaforului

 


Fig.9. Diagramă de funcționare MAS

Pentru a simplifica diagrama de funcționare pentru MAS, am introdus starea de roșu și galben în fiecare modul de lumini. Astfel, în loc de o diagramă cu 14 stări am obținut o diagramă cu 6 stări.

Starea actuală a semaforului este reprezentată de un număr între 0 și 15, care corespunde diferitelor stări ale semaforului: nord (N), sud (S), est (E), vest (V), pietoni (P) și starea de service(SERVICE).

Semaforul funcționează ciclic, trecând prin stările definite într-o secvență predeterminată, apăsarea butonului de reset asigurând revenirea la starea inițială, iar apăsarea butonului de service asigurând trecerea și ieșirea din această stare.



 


Fig.10. Modulul de MAS

Semnalele de intrare și de ieșire din acest modul sunt prezentate în tabelul următor:

Semnale de intrare		Semnale de ieșire	
clk	Semnalul de ceas	stare_semafor	Starea în care se află modulul de MAS în momentul actual
rst	Semnalul de reset		
service	Semnalul generat de apăsarea butonului de service		
ready_(S,E,V,N,P)	Semnalele generate de fiecare modul de lumini după ce s-a terminat secvența acestuia		

În continuare sunt prezentate modulele aferente modulului de MAS:

<b>decoder.v</b>
<pre> module decoder(      input clk_div,     input clk_div_int,     input clk,     input rst,</pre>

```
input button,
input service,
input ready_N,
input ready_S,
input ready_E,
input ready_V,
input ready_P,
output reg[2:0] stare_semafor
);

reg[2:0] stare_urmatoare;

localparam SUD    = 3'b000;
localparam EST    = 3'b001;
localparam VEST   = 3'b010;
localparam NORD   = 3'b011;
localparam PIETONI = 3'b100;
localparam SERVICE = 3'b111;

always @(posedge clk or negedge rst) begin
    if(~rst) begin
        stare_semafor <= 3'b000;
        stare_urmatoare <= 3'b000;
    end
    else
        stare_semafor <= stare_urmatoare;
end

always @(*) begin
    case (stare_semafor)
        SUD: if (service)    stare_urmatoare <= SERVICE;
            else if (ready_S) stare_urmatoare <= EST;
            else if (~rst)   stare_semafor <= SUD;
            else             stare_urmatoare <= SUD;
        EST: if (service)    stare_urmatoare <= SERVICE;
            else if (ready_E) stare_urmatoare <= VEST;
            else if (~rst)   stare_semafor <= SUD;
            else             stare_urmatoare <= EST;
        VEST: if (service)    stare_urmatoare <= SERVICE;
            else if (ready_V) stare_urmatoare <= NORD;
            else if (~rst)   stare_urmatoare <= SUD;
            else             stare_urmatoare <= VEST;
        NORD: if (service)    stare_urmatoare <= SERVICE;
            else if (ready_N) stare_urmatoare <= PIETONI;
```

```
        else if (~rst) stare_urmatoare <= SUD;
        else stare_urmatoare <= NORD;
    PIETONI: if (service) stare_urmatoare <= SERVICE;
        else if (ready_P) stare_urmatoare <= SUD;
        else if (~rst) stare_urmatoare <= SUD;
        else stare_urmatoare <= PIETONI;
    SERVICE: if (~service) stare_urmatoare <= SUD;
    default: stare_urmatoare <= SUD;
endcase
end

endmodule
```

#### **ready.v**

```
module ready (
    input clk,
    output reg ready_s,
    output reg service_s
);

integer count = 0;
integer count1 = 0;

initial begin
    service_s = 0;
    ready_s = 0;
end

always @(posedge clk) begin
    if (count < 10) begin
        // Generăm 10 margini ascendente ale semnalului de ceas
        count <= count + 1;
        ready_s <= 0; // Semnalul ready este 0 pentru cele 10 margini ascendente
    end else begin
        // După cele 10 margini ascendente, stabilim semnalul ready la 1
        ready_s <= 1;
        count <= 0;
    end
end

always @(posedge clk) begin
    if (count1 < 100) begin
        // Generăm 10 margini ascendente ale semnalului de ceas
        count1 <= count1 + 1;
        // Semnalul ready este 0 pentru cele 10 margini ascendente
    end else begin
```

```
// După cele 10 margini ascendente, stabilim semnalul ready la 1
service_s = ~service_s;
count1 <=0;
end
end
endmodule
```

testbench.v

```
module testbench();

wire clk;
wire clk_div;
reg button;
wire [2:0] stare_semafor;
wire service;
wire rst;
wire clk_div_int;
wire ready_S;
wire ready_E;
wire ready_V;
wire ready_N;
wire ready_P;

gen_clk GENERATOR_INST(
    .clk(clk),
    .rst(rst)
);

clk_divider DIVIDER_INST(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .clk_div(clk_div),
    .clk_div_int(clk_div_int)
);

decoder DECODER_INST(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .button(button),
    .stare_semafor(stare_semafor),
    .service(),
    .clk_div(clk_div),
```

```
.clk_div_int(clk_div_int),  
.ready_S(ready_S),  
.ready_E(ready_E),  
.ready_V(ready_V),  
.ready_N(ready_N),  
.ready_P(ready_P)  
);  
  
SUD SUD_INST(  
.clk(clk),  
.rst(rst),  
.stare_semafor(stare_semafor),  
.clk_div_int(clk_div_int),  
.clk_div(clk_div),  
.ready_S(ready_S),  
.verde_S(verde_S),  
.galben_S(galben_S),  
.rosu_S(rosu_S)  
);  
  
EST EST_INST(  
.clk(clk),  
.rst(rst),  
.stare_semafor(stare_semafor),  
.clk_div_int(clk_div_int),  
.clk_div(clk_div),  
.ready_E(ready_E),  
.verde_E(verde_E),  
.galben_E(galben_E),  
.rosu_E(rosu_E)  
);  
  
VEST VEST_INST(  
.clk(clk),  
.rst(rst),  
.stare_semafor(stare_semafor),  
.clk_div_int(clk_div_int),  
.clk_div(clk_div),  
.ready_V(ready_V),  
.verde_V(verde_V),  
.galben_V(galben_V),  
.rosu_V(rosu_V)  
);
```

```
NORD NORD_INST(  
    .clk(clk),  
    .rst(rst),  
    .stare_semafor(stare_semafor),  
    .clk_div_int(clk_div_int),  
    .clk_div(clk_div),  
    .ready_N(ready_N),  
    .verde_N(verde_N),  
    .galben_N(galben_N),  
    .rosu_N(rosu_N)  
);
```

```
PIETONI PIETONI_INST(  
    .clk(clk),  
    .rst(rst),  
    .stare_semafor(stare_semafor),  
    .clk_div_int(clk_div_int),  
    .clk_div(clk_div),  
    .ready_P(ready_P),  
    .verde_P(verde_P),  
    .rosu_P(rosu_P)  
);
```

```
wire [7:0] Cell0_i;  
wire [7:0] Cell1_i;  
wire [7:0] Cell2_i;  
wire [7:0] Cell3_i;
```

```
TrafficLight TRAFFIC_INST(  
    .clk(clk),  
    .rst(rst),  
    .stare_semafor(stare_semafor),  
    .Cell0_i(Cell0_i),  
    .Cell1_i(Cell1_i),  
    .Cell2_i(Cell2_i),  
    .Cell3_i(Cell3_i)  
);
```

```
//SegDriver drv(  
//    .clk(clk),  
//    .rst(rst),  
//    .Cell0_i(Cell0_i),  
//    .Cell1_i(8'b11111111),  
//    .Cell2_i(8'b11111111),  
//    .Cell3_i(8'b11111111),  
//    .seg_o(seg),
```

```
// .dp_o(dp),
// .an_o(an)
// );

ready READY_INST(
    .clk(clk),
    .ready_s(ready),
    .service_s(service)
);

endmodule;
```

 


Fig.11.Simulare-Mod normal de funcționare

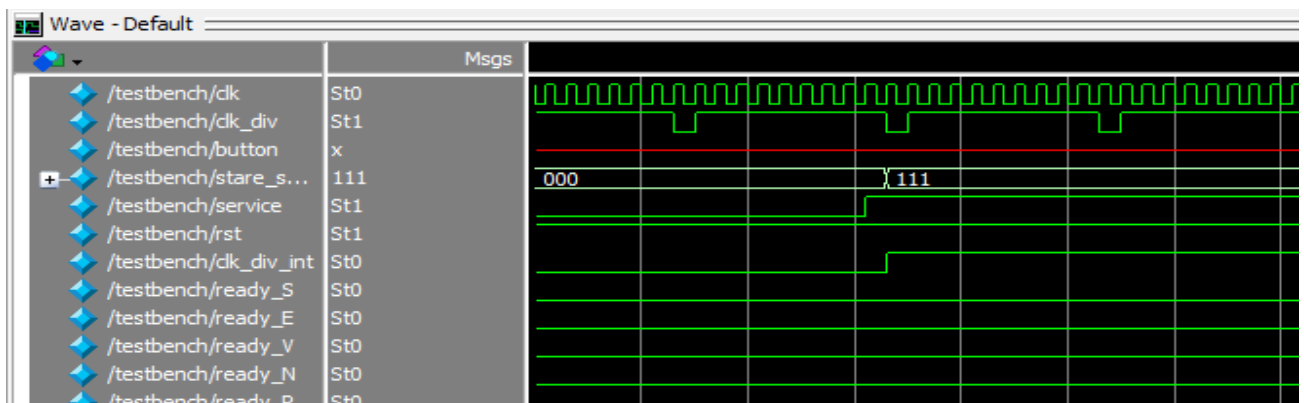


Fig.12.Simulare- Întrare în starea de service

## 6. Selecție display

Este un modul ce se ocupă de prelucrarea semnalelor transmise de modulul de control către modulul de lumini astfel încât să realizeze afișarea pe un afișor cu 7 segmente a stării în care se află modulul de MAS.

 


Fig.13. Modulul Selecție Display

Semnalele de intrare și de ieșire din acest modul sunt prezentate în tabelul următor:

Semnale de intrare		Semnale de ieșire	
clk	Semnalul de ceas	Cell[0,1,2,3]_i	Codificare binară destinată aprinderii segmentelor afișorului
rst	Semnalul de reset		
stare_semafor	Starea în care se află modulul de MAS în momentul actual		

În continuare sunt prezentate modulele aferente modulului de Selecție Display:

<b>TrafficLight.v</b>
<pre> module TrafficLight(   input clk,   input rst,   input [2:0] stare_semafor,   output reg [7:0] Cell0_i,   output reg [7:0] Cell1_i,   output reg [7:0] Cell2_i,   output reg [7:0] Cell3_i ); </pre>



```
//logica catod comun

always @(*) begin
    case (stare_semafor)
        3'b000: Cell0_i = 8'b11000000; // SUD      0
        3'b001: Cell0_i = 8'b11111001; // EST      1
        3'b010: Cell0_i = 8'b10100100; // VEST     2
        3'b011: Cell0_i = 8'b10110000; // NORD     3
        3'b100: Cell0_i = 8'b10011001; // PIETONI  4
        3'b111: Cell0_i = 8'b10011110; // SERVICE  6
        default: Cell0_i = 8'b11111111; // off      tot stins
    endcase

    // Celelalte celule nu sunt utilizate(sunt stinse)
    Cell1_i = 8'b11111111;
    Cell2_i = 8'b11111111;
    Cell3_i = 8'b11111111;
end

endmodule
```

#### **gen\_stimuli.v**

```
module gen_stimuli(
    input clk,
    input rst,
    output reg [2:0]stare_semafor
);

reg [10:0] counter;

always @(posedge clk or negedge rst)begin

    if(~rst)
        counter <=0;
    else
        begin
            counter <= counter + 1;
            if(counter < 5)
                stare_semafor <= 3'b000;
            else
                stare_semafor <= 3'b001;
        end
end

end
```

```
endmodule
```

### testbench.h


```
module testbench();

wire clk;
wire rst;
wire [2:0] stare_semafor;
wire [7:0] Cell0_i;
wire [7:0] Cell1_i;
wire [7:0] Cell2_i;
wire [7:0] Cell3_i;

TrafficLight TRAFFIC_INST(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .stare_semafor(stare_semafor),
    .Cell0_i(Cell0_i),
    .Cell1_i(Cell1_i),
    .Cell2_i(Cell2_i),
    .Cell3_i(Cell3_i)
);

gen_clk GEN_CLK_INST(
    .clk(clk),
    .rst(rst)
);


gen_stimuli STIMULI_INST(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .stare_semafor(stare_semafor)
);
endmodule
```

 

*Fig.13.Simulare-Funcționalitatea modului.*

## 7. Modulul de lumini

Modulul de lumini este responsabil de prelucrarea semnalului de la modulul de MAS. În funcție de codificarea acestuia, se vor prelucra semnalele ce vor activa atât cele 4 direcții destinate autovehiculelor cât și cele pentru pietoni. Pentru claritatea funcționării fiecărei direcții, am definit module individuale pentru direcțiile N,S,E,V și pietoni.

 

*Fig.14. Modulul de lumini - SUD.*

Semnalele de intrare și de ieșire din acest modul sunt prezentate în tabelul următor:

Semnale de intrare		Semnale de ieșire	
clk	Semnalul de ceas	ready_S	Semnalul ce indică finalizarea schimbului de lumini din starea de SUD
rst	Semnalul de reset	rosu_s	Semnal ce permite aprinderea luminii roșii
stare_semafor	Starea în care se află modulul de MAS în momentul actual	verde_s	Semnal ce permite aprinderea luminii verzi
clk_div	Semnalul ce generează 1 secundă	galben_s	Semnal ce permite aprinderea luminii galbene

 


Fig.15. Modulul de lumini –Schemă funcțională

În continuare sunt prezentate modulele aferente blocului de lumini:

SUD.v

```

module SUD (
    input clk,
    input rst,
    input [2:0] stare_semafor,
    input clk_div_int,
    input clk_div,
    output reg ready_S,
    output reg verde_S,
    output reg galben_S,
    output reg rosu_S
);

reg [5:0] counter;

always @(posedge clk or negedge rst) begin
    if(~rst) begin
        counter <= 0;
        ready_S <=0;
    end
    else begin
        if(stare_semafor == 3'b000)begin
            if(~clk_div) counter = counter+1;

            if(counter <1)
            begin
                rosu_S <= 1;
                verde_S <= 0;
                galben_S <= 0;
            end
        end
    end
end
  
```

```
end
  else if(counter <3)
    begin
      rosu_S  <= 0;
      verde_S <= 0;
      galben_S <= 1;
    end
  else if(counter < 28)
    begin
      rosu_S  <= 0;
      verde_S <= 1;
      galben_S <= 0;
    end
  else
    begin
      ready_S <= 1;
      counter <= 0;
      #20
      ready_S <=0;
    end
  end
else
begin
  if(stare_semafor == 3'b111)
    begin
      ready_S <= 0;
      if(clk_div_int)
        begin
          rosu_S <=0;
          verde_S <=0;
          galben_S <= 1;
        end
      else
        begin
          galben_S <= 0;
          rosu_S <=0;
          verde_S <=0;
        end
      end
    end
  else
    begin
      rosu_S <= 1;
      galben_S <= 0;
      verde_S <= 0;
    end
  end
end
end
```

```
end  
end  
  
endmodule
```

EST.v

```
module EST (  
    input clk,  
    input rst,  
    input [2:0] stare_semafor,  
    input clk_div_int,  
    input clk_div,  
    output reg ready_E,  
    output reg verde_E,  
    output reg galben_E,  
    output reg rosu_E  
);  
  
reg [5:0] counter;  
  
always @(posedge clk or negedge rst) begin  
    if(~rst) begin  
        counter <= 0;  
        ready_E <= 0;  
    end  
    else begin  
        if(stare_semafor == 3'b001)begin  
            if(~clk_div) counter = counter+1;  
  
            if(counter < 1)  
            begin  
                rosu_E <= 1;  
                verde_E <= 0;  
                galben_E <= 0;  
            end  
            else if(counter < 3)  
            begin  
                rosu_E <= 0;  
                verde_E <= 0;  
                galben_E <= 1;  
            end  
            else if(counter < 31)  
            begin  
                rosu_E <= 0;
```

```
        verde_E <= 1;
        galben_E <= 0;
    end
    else
    begin
        ready_E <= 1;
        counter <= 0;
        #20
        ready_E <= 0;
    end
end
else
begin
    if(stare_semafor == 3'b111)
    begin
        ready_E <= 0;
        if(clk_div_int)
        begin
            rosu_E <=0;
            verde_E <=0;
            galben_E <= 1;
        end
        else
        begin
            galben_E <= 0;
            rosu_E <=0;
            verde_E <=0;
        end
    end
    end
    else
    begin
        rosu_E <= 1;
        galben_E <= 0;
        verde_E <= 0;
    end
end
end
end

endmodule
```

VEST.v

```
module VEST (
    input clk,
```

```
    input rst,
    input [2:0] stare_semafor,
    input clk_div_int,
    input clk_div,
    output reg ready_V,
    output reg verde_V,
    output reg galben_V,
    output reg rosu_V
);

reg [5:0] counter;

always @(posedge clk or negedge rst) begin
    if(~rst) begin
        counter <= 0;
        ready_V <= 0;
    end
    else begin
        if(stare_semafor == 3'b010)begin
            if(~clk_div) counter = counter+1;

            if(counter < 1)
            begin
                rosu_V <= 1;
                verde_V <= 0;
                galben_V <= 0;
            end
            else if(counter < 3)
            begin
                rosu_V <= 0;
                verde_V <= 0;
                galben_V <= 1;
            end
            else if(counter < 18)
            begin
                rosu_V <= 0;
                verde_V <= 1;
                galben_V <= 0;
            end
            else
            begin
                ready_V <= 1;
                counter <= 0;
                #20
                ready_V <= 0;
            end
        end
    end
end
```



```
end
else
begin
  if(stare_semafor == 3'b111)
  begin
    ready_V <= 0;
    if(clk_div_int)
    begin
      rosu_V <=0;
      verde_V <=0;
      galben_V <= 1;
    end
  else
  begin
    galben_V <= 0;
    rosu_V <=0;
    verde_V <=0;
  end
end
else
begin
  rosu_V <= 1;
  galben_V <= 0;
  verde_V <= 0;
end
end
end
end
endmodule
```

#### NORD.v

```
module NORD (
  input clk,
  input rst,
  input [2:0] stare_semafor,
  input clk_div_int,
  input clk_div,
  output reg ready_N,
  output reg verde_N,
  output reg galben_N,
  output reg rosu_N
);
```

```
reg [5:0] counter;

always @(posedge clk or negedge rst) begin
if(~rst) begin
counter <= 0;
ready_N<=0;
end
else begin
if(stare_semafor == 3'b011)begin
if(~clk_div) counter = counter+1;

if(counter < 1)
begin
rosu_N <= 1;
verde_N <= 0;
galben_N <= 0;
end
else if(counter <3)
begin
rosu_N <= 0;
verde_N <= 0;
galben_N <= 1;
end
else if(counter < 26)
begin
rosu_N <= 0;
verde_N <= 1;
galben_N <= 0;
end
else
begin
ready_N <= 1;
counter <= 0;
#20
ready_N <= 0;
end
end
else
begin
if(stare_semafor == 3'b111)
begin
ready_N <= 0;
if(clk_div_int)
begin
rosu_N <=0;
verde_N <=0;
```

```
        galben_N <= 1;
    end
    else
    begin
        galben_N <= 0;
        rosu_N <=0;
        verde_N <=0;
    end
    end
    else
    begin
        rosu_N <= 1;
        galben_N <= 0;
        verde_N <= 0;
    end
    end
end
end
endmodule
```

#### PIETONI.V

```
module PIETONI (
    input clk,
    input rst,
    input [2:0] stare_semafor,
    input clk_div_int,
    input clk_div,
    output reg ready_P,
    output reg verde_P,
    output reg rosu_P
);

reg [5:0] counter;

always @(posedge clk or negedge rst) begin
    if(~rst) begin
        counter <= 0;
        ready_P<=0;
    end
    else begin
        if(stare_semafor == 3'b100)begin
            if(~clk_div) counter= counter+1;
```

```
if(counter < 1)
begin
    rosu_P <= 1;
    verde_P <= 0;

end
else if(counter <8)
begin
    rosu_P <= 0;
    verde_P <= 1;

end
else if(counter < 16)
begin
    if(clk_div_int)
begin
    rosu_P <=0;
    verde_P <=1;
end
end
else
begin
    rosu_P <=0;
    verde_P <=0;
end

end
else
begin
    ready_P <= 1;
    counter <= 0;
    #20
    ready_P <= 0;
end

end
else
begin
    if(stare_semafor == 3'b111)
begin
    ready_P <= 0;
    if(clk_div_int) //2s
begin
    rosu_P <=0;
    verde_P <=1;
end
end
else
begin
```

```
        rosu_P <=0;
        verde_P <=0;
    end
end
else
begin
    rosu_P <= 1;
    verde_P <= 0;
end
end
end
end
endmodule
```

#### Gen\_stimuli.v

```
module gen_stimuli(
    input clk,
    input rst,
    input clk_div,
    input clk_div_int,
    input ready_S,
    output reg [2:0] stare_semafor
);

localparam SUD    = 3'b000;
localparam EST    = 3'b001;
localparam VEST   = 3'b010;
localparam NORD   = 3'b011;
localparam PIETONI = 3'b100;
localparam SERVICE = 3'b111;

//scenariu comutare intre stari si reset

//always @(posedge clk or negedge rst) begin
//  if(~rst) begin
//    stare_semafor <= SUD;
//  end
//
//  if(ready_S) begin
//    stare_semafor <= EST;
//  end
//end
```

```
//scenariu service
//always @(posedge clk or negedge rst) begin
//  if(~rst) begin
//    stare_semafor <= SERVICE;
//  end
//end

//scenariu semafor pietoni
always @(posedge clk or negedge rst) begin
  if(~rst) begin
    stare_semafor <= PIETONI;
  end
end

endmodule
```

Observație! Pentru modulul de lumini al pietonilor s-a eliminat culoarea galben. Pentru starea de SERVICE s-a considerat să se afișeze verde intermittent.

 


Fig.16. Simulare-Scenariu Pietoni

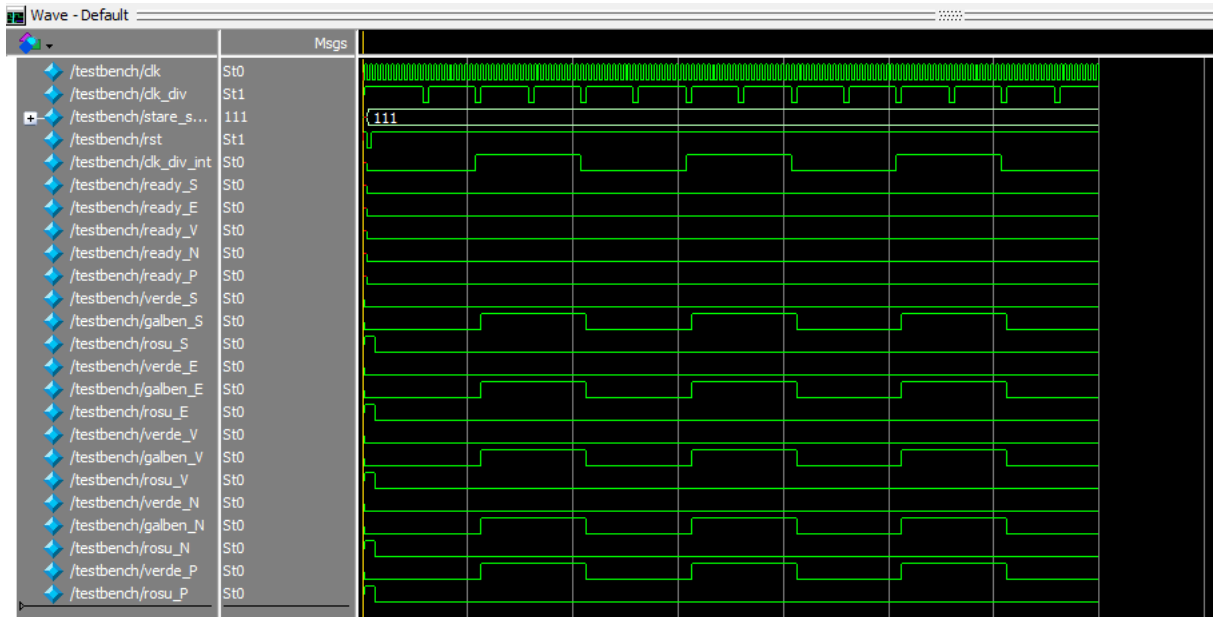


Fig.17. Simulare-Scenariu SERVICE

 


Fig.18. Simulare-Funcționare normal

 


Fig.19. Simulare-Proiect întreg